

中国科学院大学计算机组成原理实验课

实 验 报 告

学号: 2015K8009929014 姓名: 李云志 专业: 计算机科学与技术

实验序号: 3 实验名称: 多周期 CPU

注 1: 本实验报告请以 PDF 格式提交。文件命名规则: [学号]-PRJ[实验序号]-RPT.pdf, 其中文件名字母大写, 后缀名小写。例如: [2014K8009959088]-PRJ[1]-RPT.pdf
注 2: 实验报告模板以下部分的内容供参考, 可包含但不限定如下条目内容。

一、 逻辑电路结构与仿真波形的截图及说明 (比如关键 RTL 代码段{包含注释})


及其对应的逻辑电路结构、相应信号的仿真波形和信号变化的说明等)

1、 多周期 CPU 设计

CPU 模块构成: 根据多周期 CPU 的数据通路以及控制通路等概念,

将 CPU 规划为 5 部分, 分别为 mips_cpu, ControlUnit,

Registers, ALU, ALU_control (如图)

 

2、 核心代码段及逻辑电路图:

```
PC :  
always @(posedge clk)  
  begin  
    if(rst)  
      begin  
        PC_reg <= 32'd0;  
        Instruction_reg=32'b0;  
        Memory_data = 32'b0;  
        A = 32'b0;  
        B = 32'b0;  
        ALUOut = 32'b0;  
      end  
  end
```

```
else if(PC_control)  
  PC_reg <= PC_next;  
  if(IRWrite)  
    Instruction_reg = Instruction;  
    Memory_data = Read_data;  
    A = reg_out_rdata1;  
    B = reg_out_rdata2;  
    ALUOut = alu_out_result;  
  end
```

```

ALU_control :
module ALU_control(
input [5:0] funct,
input [5:0] opcode,
input [1:0] ALUOp,
output reg [2:0] ALUOp
);
always@(*)
begin
    case(ALUOp)
        2'b00:
            ALUOp=3'b010;
        2'b10:
            begin
                case(funct)
                    6'b100001:ALUOp=3'b010;//addu
                    6'b100000:ALUOp=3'b010;//add
                    6'b100011:ALUOp=3'b110;//subu
                    6'b100010:ALUOp=3'b110;//sub
                    6'b001000:ALUOp=3'b010;//JR
                    6'b000000:ALUOp=3'b101;//sll
                    6'b100101:ALUOp=3'b010;//or
                    6'b100100:ALUOp=3'b000;//and
                    6'b101010:ALUOp=3'b111;//slt
                    default:ALUOp=3'b010;
                endcase
            end
        2'b01:
            case(opcode)
                6'b000100:ALUOp=3'b110;//beq,bne's sub
                6'b000101:ALUOp=3'b110;//beq,bne
                6'b001111:ALUOp=3'b011;//lui
                6'b001010:ALUOp=3'b111;//slti
                6'b001011:ALUOp=3'b100;//sltiu

                default:ALUOp=3'b010;
            endcase
            default:ALUOp=3'b000;
        endcase
    end
endmodule

```

ControlUnit （状态机部分）：

always@(current_state or opcode)

begin

case(current_state)

S0:next_state=S1;

S1:

begin

case(opcode[5:0])

6'b000000:begin

if(funcnt==6'b000000)

next_state=S15;

else

next_state=S6;

end//r_type

6'b000101:next_state=S8;//bne

6'b000100:next_state=S8;//beq

6'b100011:next_state=S2;//lw

6'b101011:next_state=S2;//sw

6'b000010:next_state=S9;//j

6'b000011:next_state=S12;

6'b001111:next_state=S13;//lui

6'b001010:next_state=S13;//slti

6'b001001:next_state=S10;//addiu

6'b001011:next_state=S13;//sltiu

default:next_state=S0;

endcase

end

S2:

begin

case(opcode[3])

1'b0:next_state=S3;

1'b1:next_state=S5;

default:next_state=S0;

endcase

end

S3:next_state=S4;

S4:next_state=S0;

S5:next_state=S0;

S6:begin

case(funcnt)

6'b001000:next_state=S14;

default:next_state=S7;

endcase

end

S7:next_state=S0;

S8:next_state=S0;

S9:next_state=S0;

S10:next_state=S11;

S11:next_state=S0;

S12:next_state=S0;

S13:next_state=S11;


S14:next_state=S0;

S15:next_state=S7;

default:next_state=S0;

endcase

end

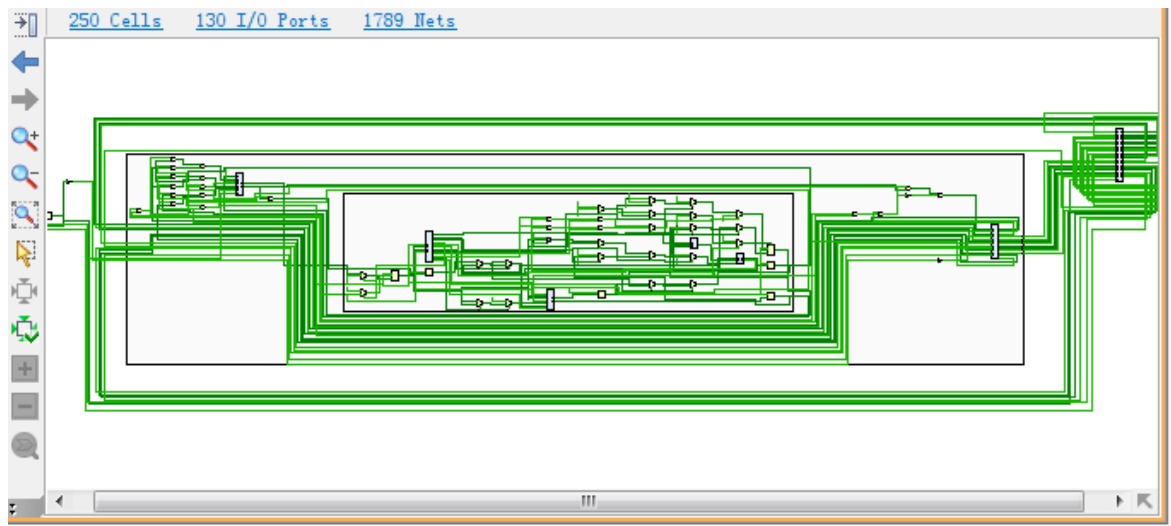

3、 SUM 行为仿真波形及结果

波形:



4、 后期调试

完成代码的编写后，进行单条指令测试，编写 Ideal_Mem

```
mem[0] = {`ADDIU_opcode, 5'b0, 5'b1, 16'b1};
mem[1] = {`ADDIU_opcode, 5'b0, 5'd2, 16'd2};
mem[2] = {`ADDIU_opcode, 5'b0, 5'd3, 16'hFFFF}; //reg[3] = -1
mem[3] = {`SLL_func_code, 5'b0, 5'b1, 5'd4, 5'b1, `SLL_func_code}; //reg[4]=1<<1;
mem[4] = {`BEQ_opcode, 5'd2, 5'd4, 16'd3 }; //jump to mem[8]
mem[5] = {`SLTI_opcode, 5'd3, 5'd5, 16'd2}; //if(-1< 2) reg[5]=1
mem[6] = {`SLTIU_opcode, 5'd3, 5'd6, 16'd2}; // if(0xffff<0x0002) reg[6]=1
mem[7] = {`SPECIAL_opcode, 5'b11111, 10'd0, 5'd0, `JR_func_code}; // jump to (reg[31])
mem[8] = {`JAL_opcode, 26'd5}; //reg[31]=40; jump to mem[5]
mem[9] = 32'b0;
mem[10] = {`LUI_opcode, 5'd0, 5'd3, 16'hABCD}; //reg[3] =0xabcd0000
mem[11] = {`SPECIAL_opcode, 5'd1, 5'd2, 5'd7, 5'd0, `OR_func_code}; //reg[7] = reg[1]|reg[2]
mem[12] = {`J_opcode, 26'd15 };
mem[15] = {`SPECIAL_opcode, 5'd1, 5'd2, 5'd8, 5'd0, `SLT_func_code};
end
```

5、 思考与总结

- (1) 相较于单周期 CPU，多周期 CPU 在数据通路以及控制逻辑的设计复杂程度上都有了较大幅度的提升，具体体现在状态机的设计，选择器的设计等等。而通过对多周期 CPU 的设计，不仅对多周期 CPU 结构有了更深入的认识，还提高了代码的编写以及测试能力。
- (2) 关于代码测试：这次的实验相比于单周期 CPU 新加入了较多指令，所以在后期调试中，就更加需要精细认真。我选择了先测试单条指令，后综合的方法，在较短时间内达到了调试目的。
- (3) 在控制逻辑的设计上，发现许多有限状态机的状态可以复用，从而简化代码与控制电路等，有利于提高处理器性能，同时便于调试。
- (4) 更加了解 mips 指令集，深刻体会到 RISC 指令集的特点以及优势